

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**  
**INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação  
Disciplina: Introdução aos Sistemas Lógicos

Nome: João Marcos Ribeiro Tolentino  
Matrícula: 2021049536

## **Trabalho Prático 1: Processamento de Dados de Sensores Binários para o Tesla Autopilot**

### **1) Implementação do circuito:**

Foi criado o módulo “tesla\_autopilot” implementado em Verilog que visa calcular o resto da divisão por 5 de valores fornecidos em binários de 4 bits. Nesse sentido, foi feito utilizando bloco always para avaliar qualquer sinal de entrada quando a variável de entrada definida for alterada. Desse modo, foram usadas estruturas “case” que mapearam os valores de forma clara para cada entrada respectiva de seu resto. Dessa maneira, esse modelo proporciona um código enxuto, simples e com um tempo de resposta curto para atender as necessidades que o módulo precisa possuir.

A abordagem foi feita de forma que atenda a lógica combinacional assegurando que a saída (que no caso é o resto por 5) seja atualizada de maneira automática sem atrasos quando ocorrer a mudança nos sinais da entrada. Em relação a eficiência da implementação, o código ficou com um bom desempenho, simples e determinístico. Assim, foi definido o resto para cada caso da divisão por 5, implementando com baixa complexidade e com fácil entendimento do código. No caso, é retornado o resto da divisão por 5 em um formato de 3 bits.

O caso de teste definido por “testbench”, visa simular o módulo “tesla\_autopilot” para verificar o comportamento do módulo de cada valor por 5 com a saída de 3 bits. Desse modo, foram cobertos todos os exemplos descritos na documentação e mais alguns exemplos adicionais para garantir um código assertivo. Ademais, foi configurado o uso de um arquivo de forma de onda para fazer uma análise gráfica.

### **2) Forma canônica ( $\Sigma m$ ):**

Forma canônica das saídas no resto da divisão por 5:

Rest: 0 -  $\Sigma m(0, 5, 10, 15)$

Rest: 1 -  $\Sigma m(1, 6, 11)$

Rest: 2 -  $\Sigma m(2, 7, 12)$

Rest: 3 -  $\Sigma m(3, 8, 13)$

Rest: 4 -  $\Sigma m(4, 9, 14)$

### 3) Forma simplificada como Produto de Somas (PoS):

Entrada: sensor\_input = [a, b, c, d]

Sendo representados como:

a: item 3      b: item 2  
c: item 1      d: item 0

Saída: representada por Rest como: [y2, y1, y0] cada valor representa o parte do resto

y2: 0100, 1001, 1110

y1: 0010, 0011, 0111, 1000, 1100, 1101

y0: 0001, 0011, 0110, 1000, 1011, 1101

Após análise do mapa de karnaugh segue na forma de PoS:

$$y0 = (C' + D' + B) (D' + A' + B') (B' + C + D') (A' + B + D) (A + B + C) (A + B' + C' + D)$$

$$y1 = (C' + A')(C + A)(C' + D + B')(D' + A' + B)$$

$$y2 = (D' + B')(D + A')(C + A')(C + B')(D + B)(C' + A + B)$$

### 4) Diagrama do circuito gerado:

Diagrama do circuito gerado de acordo com os mintermos (analísados a partir do mapa de karnaugh):

Diagrama de Y0:

 


Diagrama de Y1:


 


Diagrama de Y2:

 

### 5) Mapa de karnaugh (de cada saída):

De acordo com a tabela verdade construída no tópico 3:

y2: 0100, 1001, 1110

y1: 0010, 0011, 0111, 1000, 1100, 1101.

y0: 0001, 0011, 0110, 1000, 1011, 1101.

Mapa de karnaugh para y0:

$\begin{array}{c} A \ B \\ \diagdown \\ C \ D \end{array}$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	1
11	0	1	0	0
10	1	0	1	0

Mapa de karnaugh para y1:

$\begin{array}{c} A \ B \\ \diagdown \\ C \ D \end{array}$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

Mapa de karnaugh para y2:

$\begin{array}{c} A \ B \\ \diagdown \\ C \ D \end{array}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	0	0	1
10	0	1	0	0

Conforme o mapa de karnaugh segue a Forma simplificada:

$$y_2 = a'bcd' + ab'cd + a'b'c'd$$

$$y_1 = ca'b' + cda' + abc' + ac'd'$$

$$y_0 = abd' + bc'd' + a'b'cd' + a'bcd + ab'c'd$$

## 6) Tabela verdade

Entrada (a b c d)	Resto (y2 y1 y0)
0000	000
0001	001
0010	010
0011	011
0100	100
0101	000
0110	001
0111	010
1000	011
1001	100

1010	000
1011	001
1100	010
1101	011
1110	100
1111	000

y2: 0100, 1001, 1110

y1: 0010, 0011, 0111, 1000, 1100, 1101


y0: 0001, 0011, 0110, 1000, 1011, 1101


$y_2 = a'bcd' + ab'cd + a'b'c'd$

$y_1 = ca'b' + cda' + abc' + ac'd'$

$y_0 = abd' + bc'd' + a'b'cd' + a'bcd + ab'c'd$
 
## 7) Visualização das formas de onda do caso de teste:



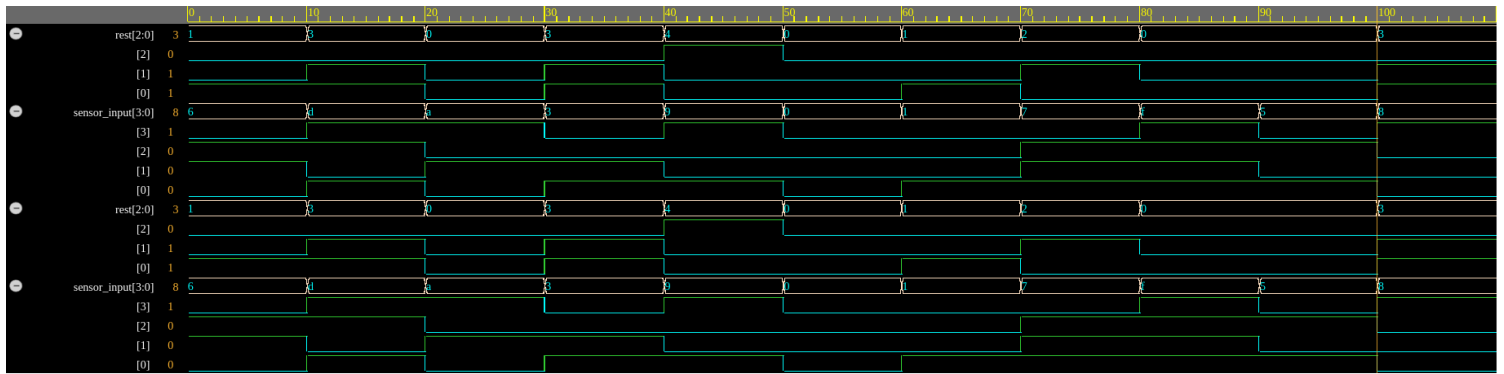

Brought to you by

**DOULOS**

Doulos does not endorse training material from other suppliers on EDA Playground.

▼ Languages & Libraries

**Testbench + Design**

SystemVerilog/Verilog

**UVM / OVM**

None

**Other Libraries**

None  
OVL  
SVUnit

☐ Enable TL-Verilog

☐ Enable Easier UVM

☐ Enable VUnit

▼ Tools & Simulators

Icarus Verilog 12.0

**Compile Options**

-Wall -g2012

**Run Options**

Run Options

☐ Use **run.bash** shell script

☐ Open **EPWave** after run

☐ Show output file after run

☐ Download files after run

▼ Examples

[using EDA Playground](#)

[VHDL](#)

[Verilog/SystemVerilog](#)

[UVM](#)

testbench.sv

```
1 module testbench;
2
3     reg [3:0] sensor_input;    // Entrada com 4 bits
4     wire [2:0] rest;          // Saida com 3 bits
5
6     // Instancia o modulo tesla_autopilot
7     tesla_autopilot dut (
8         .sensor_input(sensor_input),
9         .rest(rest)
10    );
11
12    initial begin
13        // Formas de onda em depuracao
14        $dumpfile("test.vcd");
15        $dumpvars(0, testbench);
16
17        // Testa os sensores fornecidos (com diretiva de atraso temporal)
18        sensor_input = 4'b0110; #10; // Sensor 1: 0110 - 6 % 5 = 1
19        $display("Input: %b, Rest: %b", sensor_input, rest);
20
21        sensor_input = 4'b1101; #10; // Sensor 2: 1101 - 13 % 5 = 3
22        $display("Input: %b, Rest: %b", sensor_input, rest);
23
24        sensor_input = 4'b1010; #10; // Sensor 3: 1010 - 10 % 5 = 0
25        $display("Input: %b, Rest: %b", sensor_input, rest);
26    end
27 endmodule
```

Log

Share

[2024-11-17 20:31:24 UTC] iverilog '-Wall' '-g2012' design.sv testbench.sv && unbuffer vvp a.out

VCD info: dumpfile test.vcd opened for output.

Input: 0110, Rest: 001

Input: 1101, Rest: 011

Input: 1010, Rest: 000

Input: 0011, Rest: 011

Input: 1001, Rest: 100

Input: 0000, Rest: 000

Input: 0001, Rest: 001

Input: 0111, Rest: 010

Input: 1111, Rest: 000

Input: 0101, Rest: 000

Input: 1000, Rest: 011

testbench.sv:52: \$finish called at 110 (1s)

Done

Log da simulação

**Simulação feita com:** testbench.sv

Foram adicionados casos adicionais para garantir maior robustez e efetividade no caso de teste.